

Politechnika Wrocławska

Katedra Teorii Pola, Układów
elektronicznych i Optoelektronicznych

Zespół Układów Elektronicznych

Data: 7.04.2015r	Dzień: Wtorek	
Grupa: VII	Godzina: 12:15-15:00	
<i>Temat ćwiczenia:</i> <i>Liniowe stabilizatory napięcia</i>		
Dane projektowe: U ₀ =11.00 V I ₀ =0.60 A		
l.p	Nazwisko i imię	Oceny
1	Arkadiusz Ziółkowski	
2	Jakub Koban	

1 Zadanie projektowe

Zaprojektować zasilacz stabilizowany o zadanych parametrach :

1. $U_0=11.00\text{ V}$
2. $I_0=0.60\text{ A}$


2 Obliczenia projektowe

$$U_0 = \left(1 + \frac{R_5}{R_6}\right)U_{REF} \rightarrow \left(1 + \frac{3k\Omega}{1k\Omega}\right)2.75V = 11V \quad (1)$$

$$R_5 + R_6 \leq \frac{U_0}{1mA} \rightarrow 4k\Omega \leq 11k\Omega \quad (2)$$

$$I_0 = \frac{U_{sc}}{R_4} \rightarrow \frac{0.45V}{0.68\Omega} = 0.66A \quad (3)$$

3 Schemat projektowy

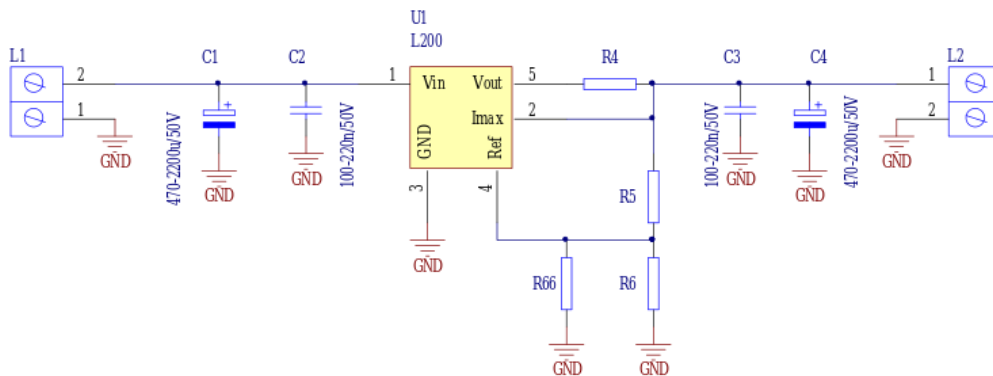


Rysunek 1: Schemat projektowanego układu


4 Część laboratoryjna

4.1 Charakterystyki napięciowe

U1[V]	U2 [V]		$\partial U_{wy}/\partial U_{we}[\frac{V}{V}]$		U1[V]	U2 [V]		$\partial U_{wy}/\partial U_{we}[\frac{V}{V}]$	
	Iwy=0[A]	Iwy0[A]	Iwy=0[A]	Iwy0[A]		Iwy=0[A]	Iwy0[A]	Iwy=0[A]	Iwy0[A]
0.00	0.00	0.00	-	-	12.50	10.99	10.74	0.00	0.89
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	10.99	10.98	0.00	0.84
0.80	0.00	0.00	0.03	0.00	13.50	10.99	10.98	0.00	0.81
1.20	0.01	0.00	0.31	0.00	14.00	11.00	10.98	0.00	0.78
1.60	0.14	0.00	0.37	0.00	14.50	11.00	10.98	0.00	0.76
2.00	0.29	0.00	0.21	0.01	15.	11.00	10.99	0.00	0.73
2.50	0.39	0.01	4.44	0.00	15.50	11.00	10.99	0.00	0.71
2.90	2.17	0.11	0.84	0.27	16.00	11.00	10.99	0.00	0.69
3.40	2.59	1.94	0.93	3.66	16.50	11.00	10.99	0.00	0.67
3.90	3.03	2.39	0.91	0.90	17.00	11.00	10.99	0.00	0.65
4.40	3.49	2.85	1.00	0.92	17.50	11.00	10.99	0.00	0.63
5.00	4.09	3.46	0.95	1.02	18.00	11.00	10.99	0.00	0.61
5.50	4.56	3.94	0.98	0.97	18.50	11.00	10.99	0.00	0.59
6.00	5.05	4.44	0.90	1.00	19.00	11.00	10.99	0.00	0.58
6.50	5.50	4.90	0.95	0.92	19.50	11.00	11.00	0.00	0.56
7.00	5.95	5.36	1.06	0.91	20.00	11.00	10.99	0.00	0.55
7.50	6.48	5.90	1.01	1.08	21.00	11.00	11.00	0.00	0.52
8.00	6.99	6.42	0.95	1.03	22.00	11.01	11.00	0.00	0.50
8.50	7.46	6.89	0.95	0.96	23.00	11.01	11.00	0.00	0.48
9.00	7.87	7.32	1.00	0.85	24.00	11.01	11.00	0.00	0.46
9.50	8.37	7.83	0.95	1.02	25.00	11.01	11.00	0.00	0.44
10.10	8.92	8.38	1.01	0.92	26.00	11.01	11.00	0.00	0.42
10.50	9.32	8.77	1.02	0.98	27.00	11.01	11.01	0.00	0.41
11.00	9.87	9.35	0.96	1.16	28.00	11.01	11.01	0.00	0.39
11.50	10.35	9.85	0.90	0.98	29.00	11.01	11.01	0.00	0.38
12.00	10.78	10.29	0.42	0.90	30.00	11.01	11.01	-	-

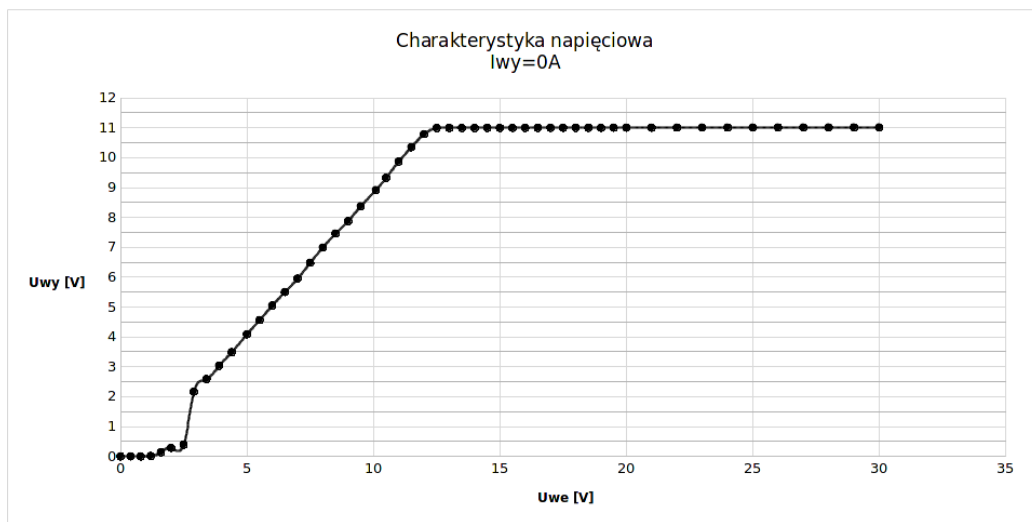


Rysunek 2: $U_{wy}=f(U_{we})$ przy $I_{wy}=0A$

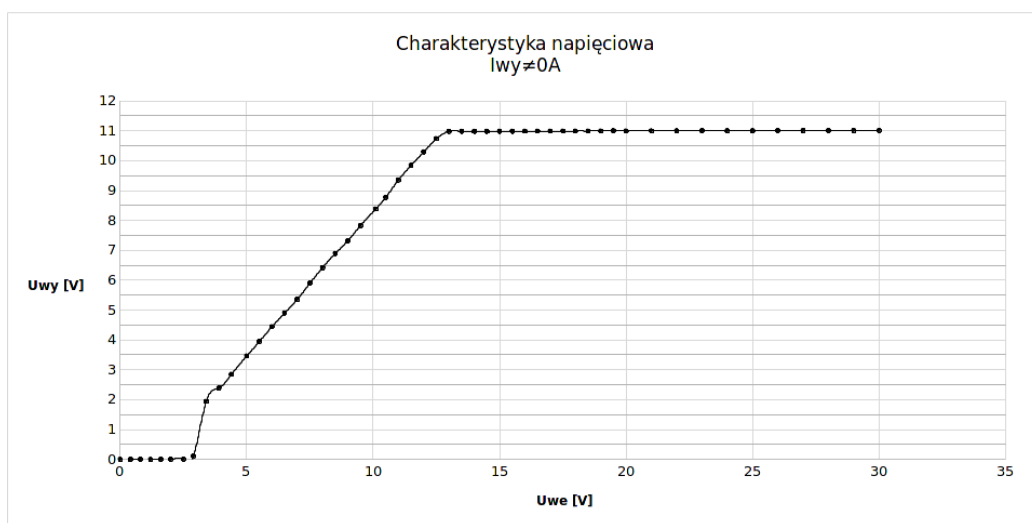


Rysunek 3: $U_{wy}=f(U_{we})$ przy $I_{wy}\neq 0A$

Analizując przedstawione charakterystyki możemy zauważyć, iż układ poprawnie stabilizuje napięcie od (odpowiednio) 12.5V i 13V aż do maksymalnego napięcia jakie udało nam się uzyskać z zasilacza czyli 30V.

4.2 Wzmocnienie napięciowe

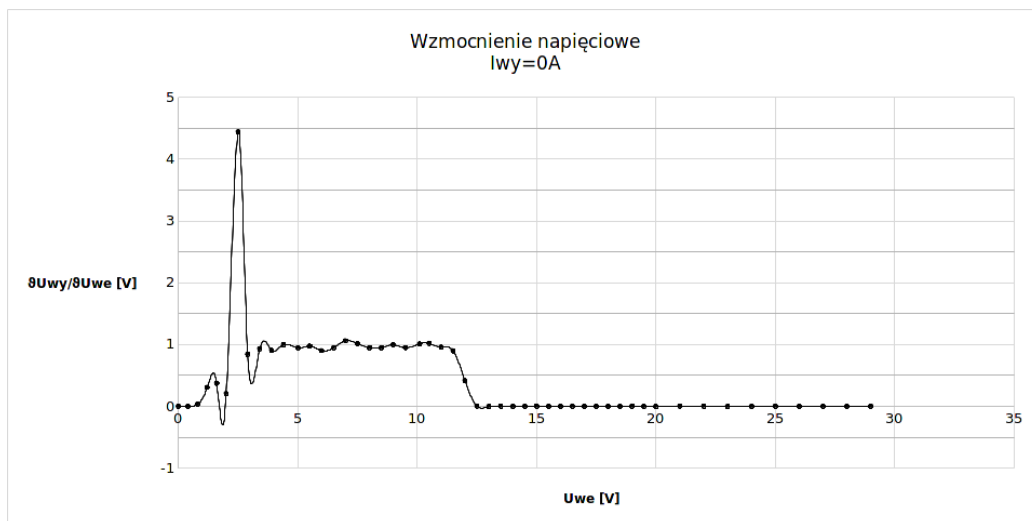


Rysunek 4: $\frac{\partial U_{wy}}{\partial U_{we}} = f(U_{we})$ przy $I_{wy}=0A$

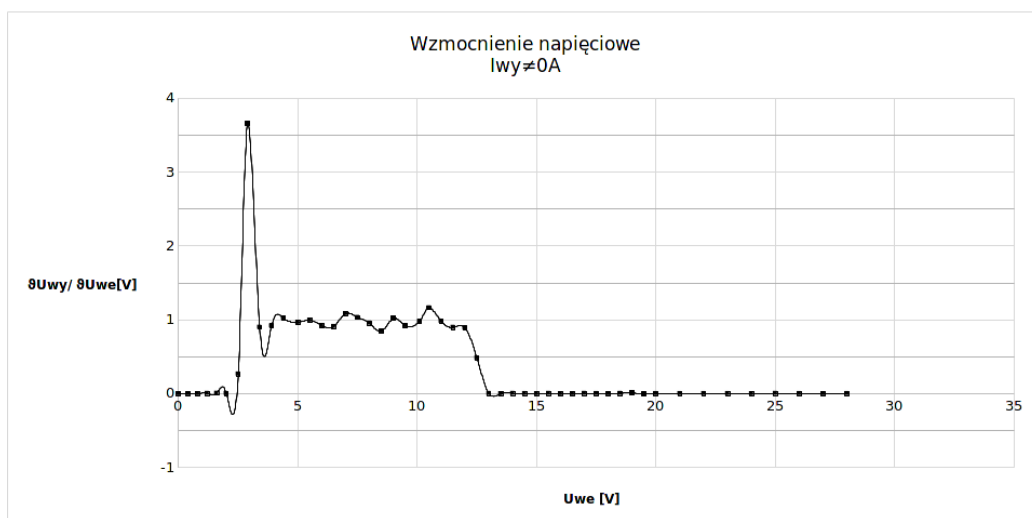


Rysunek 5: $\frac{\partial U_{wy}}{\partial U_{we}} = f(U_{we})$ przy $I_{wy} \neq 0A$

jakiś tekst

4.3 Charakterystyki zewnętrzne

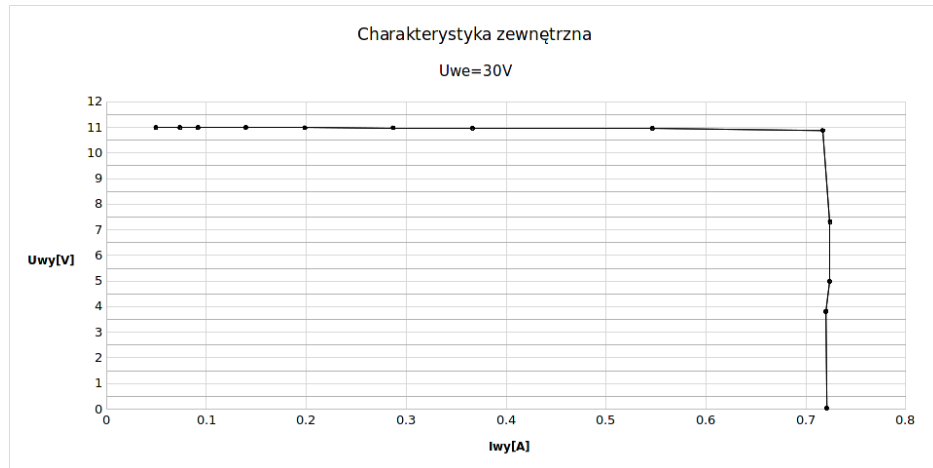

Rysunek 6: $U_{wy}=f(I_{wy})$ przy $U_{we}=15V$

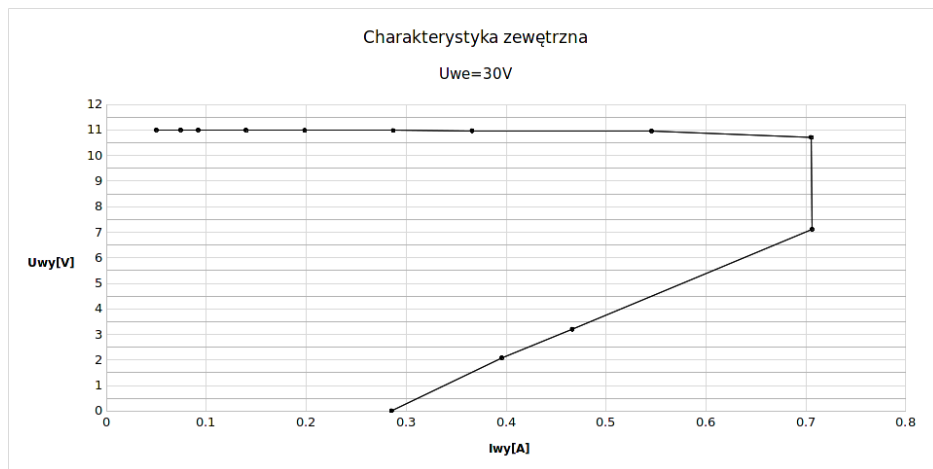

Rysunek 7: $U_{wy}=f(I_{wy})$ przy $U_{we}=30V$

Analizując charakterystyki zewnętrzne stabilizatora zauważamy, że przy $U_{we}=15V$ układ nie przepuszcza prądu powyżej zadanych 0.70A, natomiast przy $U_{we}=30V$ obserwujemy tzw. foldback ('odwijanie' charakterystyki) co jest zabezpieczeniem układu w wypadku dalszego wzrostu napięcia wejściowego.

4.4 Impedancja wyjściowa

$I_{wy} [A]$	$\partial U_{wy}/\partial I_{wy}[\frac{V}{A}]$	$\partial U_{wy}/\partial I_{wy}[\frac{V}{A}]$
U _{we} =15V		
0.72	0.04	-
0.72	3.81	-3775.80
0.72	4.99	317.49
0.72	7.31	4645.20
0.72	10.88	-488.36
0.55	10.96	-0.50
0.37	10.97	-0.07
0.29	10.98	-0.08
0.20	10.99	-0.07
0.14	10.99	-0.08
0.09	10.99	-0.08
0.07	11.00	-0.06
0.05	11.00	0.00
U _{we} =30V		
0.29	0.01	-
0.40	2.08	-18.73
0.47	3.20	-15.96
0.71	7.11	-16.27
0.71	10.71	4000.00
0.55	10.96	1.53
0.37	10.97	0.08
0.29	10.98	0.11
0.20	10.99	0.08
0.14	10.99	0.09
0.09	11.00	0.10
0.07	11.00	0.11
0.05	11.00	0.04

5 Wnioski

1. Zgodnie z założeniami teoretycznymi układ utrzymuje na swoim wyjściu stałe napięcie równe 11V , w związku z niedokładnością użytych elementów maksymalny prąd wyjściowy różni się od założeń jednak nie jest to duża rozbieżność (około 0.70 A wobec założonych 0.60 A).
2. Minimalne napięcie dla którego układ pracuje poprawnie przy $I_{wy}=0$ to 12.5V a dla $I_{wy} \neq 0$ to 13V.
3. W stabilizatorze kompensacyjnym użyto tzw. foldback'u który jest bardzo dobrym zabezpieczeniem układu w wypadku podawania na wejście zbyt dużych wartości napięć.