

# Politechnika Wrocławska

Katedra Teorii Pola, Układów  
elektronicznych i Optoelektronicznych

Zespół Układów Elektronicznych

Data: 28.04.2015r	Dzień: Wtorek	
Grupa: VII	Godzina: 12:15-15:00	
<b>Temat ćwiczenia:</b> <i>Wzmacniacz tranzystorowy</i>		
<b>Dane projektowe:</b> $I_{CQ} = 3.5mA$ $K_{u12} = 100\frac{V}{V}$ $R_w = 1.596k\Omega$ $R_g = 1.196k\Omega$ $R_{B1} = 50.615k\Omega$ $R_{B2} = 15.077k\Omega$ $R_E = 552.3\Omega$ $R_C = 1.4867k\Omega$ $U_{cc} = 12V$ $C_E = 144\mu F$ $C_1 = C_2 = 0.9464nF$		
<b>l.p</b>	<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Oceny</b>
1	Arkadiusz Ziółkowski	
2	Jakub Koban	

# 1 Zadanie projektowe

Zaprojektować wzmacniacz tranzystorowy o zadanych parametrach:

- $I_{CQ} = 3.5mA$
- $K_{U12} = 100 \frac{V}{V}$
- $R_w = 1.6k\Omega$
- $R_g = 1.2k\Omega$

# 2 Obliczenia projektowe

- Dane katalogowe tranzystora (BC527 II)

$$\beta_0 = 200$$

$$\varphi_T = 26.5mV$$

$$U_{BEQ} = 0.65V$$

$$U_Y = 100V$$

- Obliczenia

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{\varphi_T} = \frac{3. * 10^{-3}}{26.5 * 10^{-3}} = 0.1321S \quad (1)$$

$$r_{ce} = \frac{U_Y}{I_{CQ}} = \frac{100}{3.5 * 10^{-3}} = 28.571k\Omega \quad (2)$$

$$\mathbf{R_C} = (\frac{g_m}{K_{U12}} - r_{ce}^{-1} - R_w^{-1})^{-1} = (\frac{0.1321}{100} - (28.571^3)^{-1} - 1600^{-1})^{-1} \approx \mathbf{1.5k\Omega} \quad (3)$$

$$\text{Przyjmujemy } U_{RE} = 3 * U_{BEQ} = 3 * 0.65 = 1.95V, \quad \text{oraz} \quad U_{CEQ} = 4.753V \quad (4)$$

$$\mathbf{U_{cc}} = I_{CQ} * R_C + U_{CEQ} + U_{RE} = 3.5 * 10^{-3} * 1500 + 4.753 + 1.95 = \mathbf{12V} \quad (5)$$

$$\mathbf{R_E} = \frac{U_{RE}}{I_{CQ}} = \frac{1.95}{3.5 * 10^{-3}} \approx \mathbf{557\Omega} \quad (6)$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta_0} = \frac{3.5 * 10^{-3}}{200} = 1.75 * 10^{-5} A \quad (7)$$


$$\text{Przyjmujemy } I_{RB2} = 10 * I_{BQ} = 10 * 1.75 * 10^{-5} = 1.75 * 10^{-4} A \quad (8)$$

$$I_{RB1} = I_{RB2} + I_{BQ} = 1.75 * 10^{-4} + 1.75 * 10^{-5} = 1.925 * 10^{-4} A \quad (9)$$

$$R_{B1} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ} - U_{RE}}{I_{RB1}} = \frac{12 - 0.65 - 1.95}{1.925 * 10^{-4}} \approx \mathbf{48.83k\Omega} \quad (10)$$


$$R_{B2} = \frac{U_{BEQ} + U_{RE}}{I_{RB2}} = \frac{0.65 + 1.95}{1.75 * 10^{-4}} \approx \mathbf{14.86k\Omega} \quad (11)$$

### 3 Schemat projektowy

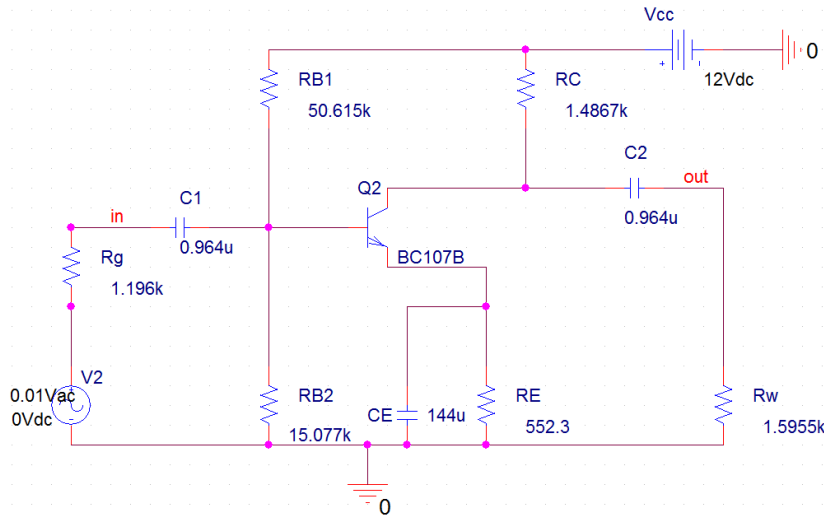


Rysunek 1: Schemat do symulacji projektowanego układu

## 4 Wyniki symulacji

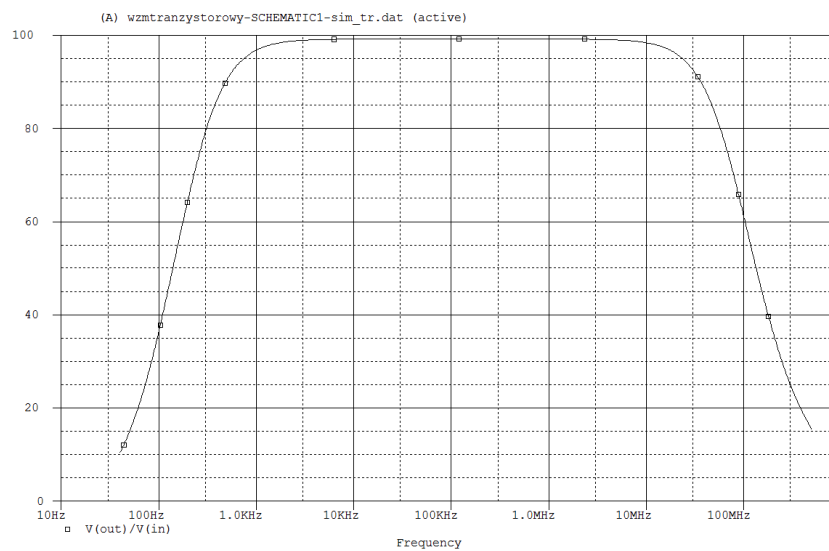

Rysunek 2: Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza,  $C_E = 144\mu F$

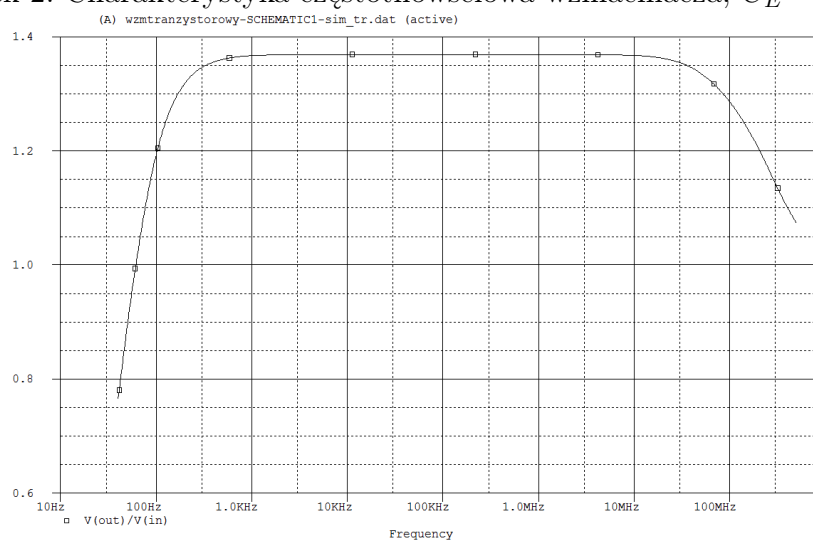


Rysunek 3: Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza,  $C_E = 0$

## 5 Część laboratoryjna

### 5.1 Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza

Pomiary napięcia wejściowego ( $U_{we}$ ) są dziesięciokrotnie zaniżone ze względu na dzielnik napięciowy znajdujący się na wejściu badanego układu.


$C_E = 144\mu F, \quad R_w = 1.596[k\Omega]$							
$R_g = 1.196[k\Omega]$				$R_g = 0$			
f[kHz]	$U_{we}[mV]$	$U_{wy}[V]$	$K_{U12}[\frac{V}{V}]$	f[kHz]	$U_{we}[mV]$	$U_{wy}[V]$	$K_{USK}[\frac{V}{V}]$
0,25	74,0	0,398	53,73	0,15	72,8	0,210	28,85
0,35	73,6	0,448	60,87	0,35	74,0	0,272	36,76
0,48	73,6	0,500	67,93	0,55	73,0	0,288	39,45
0,60	73,0	0,545	74,66	5,00	74,4	0,300	40,32
30,00	72,5	0,569	78,48	70,00	73,6	0,300	40,76
150,00	72,4	0,568	78,48	85,00	73,6	0,300	40,76
330,00	74,0	0,550	74,32	220,00	74,0	0,272	36,76
525,00	72,4	0,506	69,89	440,00	73,0	0,212	29,04
840,00	73,6	0,442	60,05	-			
1000,00	72,0	0,392	54,44	-			
$R_w = \infty$							
150,00	72,2	1,050	-	85,00	73,0	0,544	-
$C_E = 0, \quad R_w = 1.596[k\Omega]$							
0,06	1,44	0,138	0,96	0,06	1,44	0,122	0,85
0,22	1,44	0,180	1,25	0,09	1,44	0,144	1,00
50,00	1,44	0,200	1,39	0,15	1,44	0,160	1,11
130,00	1,44	0,200	1,39	10,00	1,44	0,172	1,19
460,00	1,44	0,180	1,25	30,00	1,44	0,172	1,19
1000,00	1,44	0,142	0,99	515,00	1,44	0,158	1,10
-				785,00	1,44	0,140	0,97
-				1150,00	1,44	0,120	0,83
$R_w = \infty$							
130,00	1,46	0,60	-	30	1,44	0,330	-

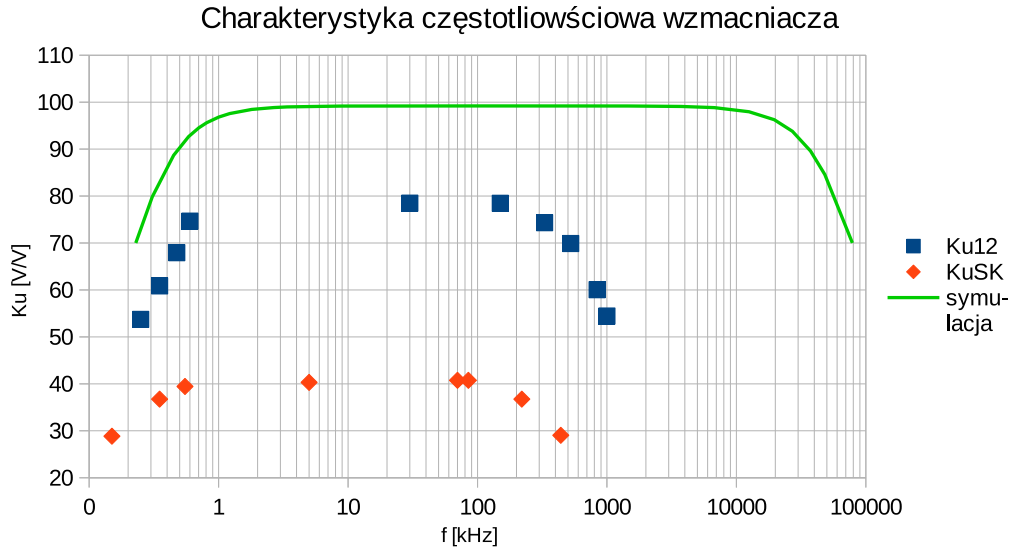

Rysunek 4: Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza przy  $C_E = 144\mu F$

Z danych pomiarowych zamieszczonych w tabeli oraz powyższego wykresu możemy odczytać:

- $K_{U12} = 78.48 \frac{V}{V}$
- $K_{USK} = 40.76 \frac{V}{V}$
- Otrzymane na podstawie symulacji  $K_{U12} = K_{USK} \approx 100 \frac{V}{V}$
- $f_{d12} \approx 0.25 kHz$
- $f_{dSK} \approx 0.15 kHz$
- $f_{d_{sim}} \approx 0.2 kHz$
- $f_{g12} \approx 1000 kHz$
- $f_{gSK} \approx 440 kHz$
- $f_{g_{sim}} \approx 80000 kHz$

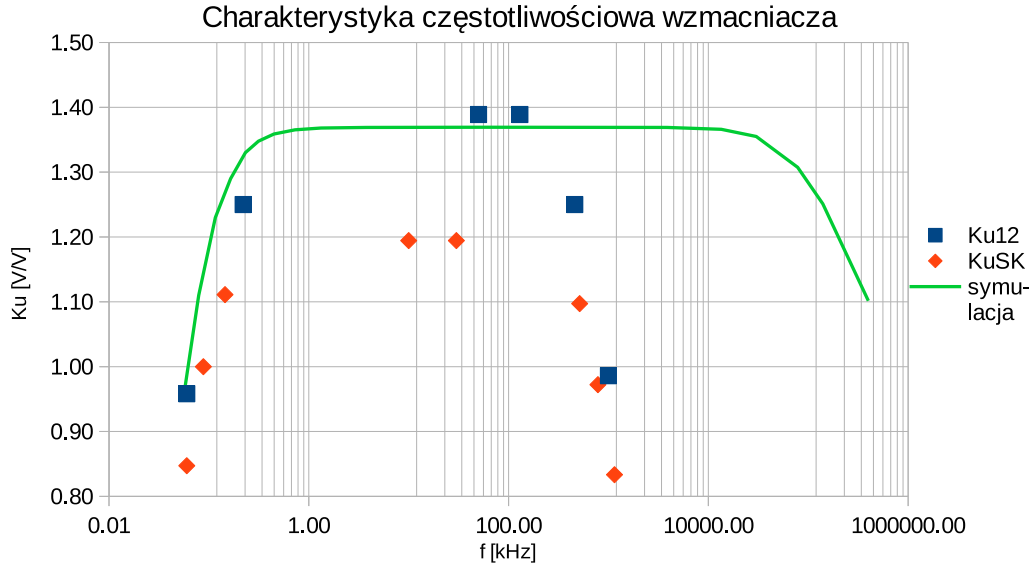

Rysunek 5: Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza przy  $C_E = 0$

Z danych pomiarowych zamieszczonych w tabeli oraz powyższego wykresu możemy odczytać:

- $K_{U12} = 1.39 \frac{V}{V}$
- $K_{USK} = 1.19 \frac{V}{V}$
- Otrzymane na podstawie symulacji  $K_{U12} = K_{USK} \approx 1.37 \frac{V}{V}$
- $f_{d12} \approx 0.06 kHz$
- $f_{dSK} \approx 0.06 kHz$
- $f_{d_{sim}} \approx 0.06 kHz$
- $f_{g12} \approx 1000 kHz$
- $f_{gSK} \approx 1150 kHz$
- $f_{g_{sim}} > 40000 kHz$

## 5.2 Punkt pracy tranzystora

- Dysponując zmierzonym napięciem  $U_{R_E} = 1.8724V$  wyznaczono  $I_{EC} \approx I_{CQ} = \frac{U_{R_E}}{R_E} = \frac{1.8724}{552.3} = \mathbf{3.39mA}$
- $U_{R_C} = I_{CQ} * R_C = 3.39 * 10^{-3} * 1486.7 = 5.80V$   
 $U_{CEQ} = U_{R_C} - U_{R_E} = 5.80 - 1.8724 = \mathbf{3.93V}$

## 5.3 Rezystancja wyjściowa i wejściowa wzmacniacza

1.  $C_E = 144\mu F$   
 $R_{wy} = (\frac{U_{wy}(Rw=\infty)}{U_{wy}} - 1) * R_w = (\frac{1.050}{0.568} - 1) * 1595.5 = 1.354k\Omega$   
 $R_{we} = \frac{R_g}{\frac{K_{U12}}{K_{USK}} - 1} - R_{wygen} = \frac{1196}{\frac{78.45}{40.76} - 1} - 50 = 1.243k\Omega$
2.  $C_E = 0$   
 $R_{wy} = (\frac{U_{wy}(Rw=\infty)}{U_{wy}} - 1) * R_w = (\frac{0.330}{0.172} - 1) * 1595.5 = 1.465k\Omega$   
 $R_{we} = \frac{R_g}{\frac{K_{U12}}{K_{USK}} - 1} - R_{wygen} = \frac{1196}{\frac{1.39}{1.19} - 1} - 50 = 0.978k\Omega$

## 6 Wnioski


- Na rysunku nr 4 widać, że wzmocnienie nie skuteczne jak i wzmocnienie skuteczne wzmacniacza jest odpowiednio o ok. 20% i 60% mniejsze od wzmocnienia otrzymanego na podstawie symulacji.
- Z tego samego wykresu można odczytać dolne i górne częstotliwości graniczne. Różnice w wartości dolnych częstotliwości granicznych wszystkich trzech przypadków przedstawionych na wykresie są pomijalnie małe. Natomiast górna częstotliwość graniczna jest największa dla wyników symulacji ( $8MHz$ ), dla wzmocnienia(12) układu jest osiemdziesiętkrotnie mniejsza ( $1MHz$ ) i dla wzmocnienia skutecznego jest najmniejsza (ok. dwukrotnie mniejsza od  $fg_{K_{U12}}$ , wynosi  $450kHz$ ).
- Zgodnie z rysunkiem 5. wzmocnienie nie skuteczne badanego układu zgadza się co o wartości ze wzmocnieniem otrzymanym na podstawie symulacji. Natomiast wzmocnienie skuteczne otrzymane na podstawie pomiarów jest o ok. 15% mniejsze od dwóch powyższych.



- Na rysunku nr 5 widać, że dolne częstotliwości graniczne wszystkich trzech przedstawionych przypadków są równe co do wartości. Natomiast górne częstotliwości graniczne są równe co do wartości dla badanego wzmacniacza w przypadku wzmocnienia skutecznego i nie skutecznego, aczkolwiek górna częstotliwość graniczna otrzymana na podstawie symulacji przyjmuje dużo większą wartość (zdecydowaniec o ponad 40%).
- Punkt pracy tranzystora to  $I_{CQ} = 3.39\text{mA}$   $U_{CEQ} = 3.93\text{V}$ .
- Zmierzona rezystancja wyjściowa wzmacniacza dla dwóch pomiarów przy  $CE = 144\mu F$  i  $C_E = 0$  wyniosła odpowiednio  $1.354k\Omega$  oraz  $1.465k\Omega$ . Wartości te są zgodne z obliczoną na podstawie zmiennoprądowego schematu projektowanego wzmacniacza -  $1.43k\Omega$  (punkt 7.2).
- Rezystancja wejściowa obliczona na podstawie dwóch pomiarów przy  $CE = 144\mu F$  i  $C_E = 0$  wyniosła odpowiednio  $1.243k\Omega$  oraz  $0.978k\Omega$ . Są to wartości nieco niższe od obliczonej na podstawie zmiennoprądowego schematu projektowanego wzmacniacza -  $1.34k\Omega$ .

## 7 Dodatki


### 7.1 Zdjęcie oscyloskopu

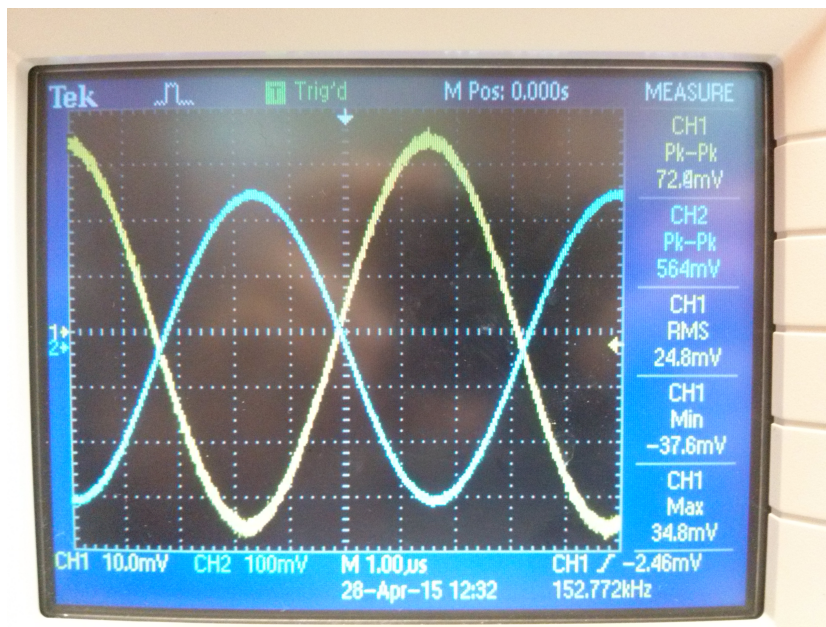

Rysunek 6: Obraz prezentuje sinusoidalny sygnał wejściowy i wyjściowy wzmacniacza bez zniekształceń

### 7.2 Schemat zmiennoprądowy wzmacniacza

W tej części zostały obliczone parametry układu projektowanego na podstawie zmiennoprądowego schematu wzmacniacza w którym tranzystor zastąpiono jego modelem małosygnałowym hybryd  $\pi$ .

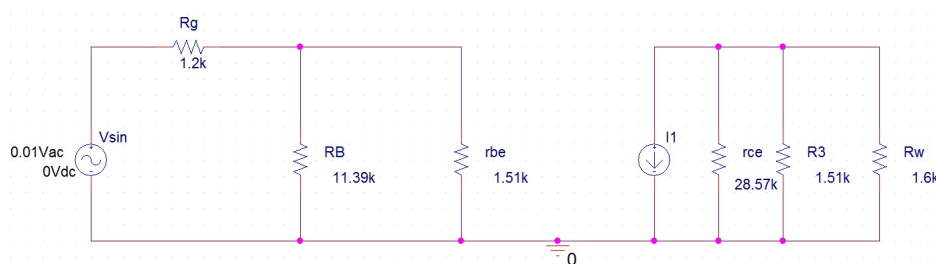

Rysunek 7: Zmiennoprądowy schemat wzmacniacza

$$c_{be} = 4.5pF \quad (12)$$

$$f_T = 150MHz \quad (13)$$

$$r_{be} = \frac{\beta_0 \varphi_T}{I_{CQ}} = \frac{200 * 26.5 * 10^{-3}}{3.5 * 10^{-3}} = 1.51k\Omega \quad (14)$$

$$c_{be} = \frac{g_m}{2\pi f_T} = \frac{0.1321}{2 * \pi * 15 * 10^7} = 1.4 * 10^{-10} \quad (15)$$

$$R_B = \frac{R_{B1} * R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{48830 * 14860}{48830 + 14860} = 11.39k\Omega \quad (16)$$

$$\mathbf{R_{we}} = \frac{R_B * r_{be}}{R_B + r_{be}} = \frac{11390 * 1510}{11390 + 1510} = \mathbf{1.34k\Omega} \quad (17)$$

$$\mathbf{R_{wy}} = \frac{R_C * r_{ce}}{R_C + r_{ce}} = \frac{1500 * 28571}{1500 + 28571} = \mathbf{1.43k\Omega} \quad (18)$$